

Chapitre I

| | |
|--|---|
| Figure I. 1. Les différents types de convertisseurs statiques..... | 3 |
| Figure I.2. Représentation symbolique d'une diode..... | 3 |
| Figure I.3.a): Caractéristique idéale – b) : Caractéristique réelle..... | 3 |
| Figure I.4. Représentation symbolique d'un thyristor..... | 4 |
| Figure I.5. Caractéristiques statique réelle d'un thyristor..... | 4 |
| Figure I.6. Deux symboles différents un peu au niveau de la gâchette..... | 5 |
| Figure I.7. Représentation symbolique des transistors <i>NPN</i> et <i>PNP</i> | 5 |
| Figure I.8. Caractéristiques du transistor <i>NPN</i> | 6 |
| Figure I.9. Représentation symbolique et caractéristiques d'un <i>MOSFET</i> | 6 |
| Figure I.10. Représentation symbolique et caractéristique d'un <i>IGBT</i> | 6 |
| Figure I.11. Tension de la charge..... | 7 |
| Figure I.12. Montage de redresseur en pont monophasé..... | 8 |
| Figure I.13. Montage de redresseur commande de thyristors en pont triphasé..... | 8 |
| Figure I.14. Choix de composant selon la puissance et la fréquence..... | 9 |

Chapitre II

| | |
|--|----|
| Figure II.1:Schéma de principe de la conversion Continu - Alternative (DC – AC)..... | 11 |
| Figure II.2. L'onduleur en montage en pont triphasé..... | 11 |
| Figure II.3.Schéma d'un bras de l'onduleur..... | 11 |
| Figure II.4.Schéma équivalent de l'onduleur | 12 |
| Figure II.5. Allure des courants et tension..... | 15 |
| Figure II.7 : Les formes d'ondes de la technique <i>MLI</i> sinus-triangle..... | 15 |
| Figure. II.8 : triangle signale de la commande <i>MLI</i> sinus-triangle..... | 16 |
| Figure II.9. Spectre de l'harmonique..... | 17 |

Chapitre III

| | |
|--|----|
| Figure III .1: Schéma de la commande à <i>MLI</i> sinus triangulaire..... | 19 |
| Figure III.2: Allure de technique <i>MLI</i> sinus triangulaire..... | 20 |
| Figure III.1: signal de commande..... | 20 |
| Figure III. 4: schéma qui permet de générer les signaux de commande <i>MLI</i> | 20 |

| | |
|--|----|
| Figure III .6: Les tensions de références et le signal de la porteuse..... | 21 |
| Figure III.5: Signaux de commande <i>MLI</i> | 21 |
| Figure III.7: Schéma de la partie isolation et driver..... | 22 |
| Figure III.8: Schéma de la partie puissance..... | 22 |
| Figure III.9: Schéma globale de l'onduleur triphasé..... | 23 |
| Figure III.10: Signaux de commande MLI avec PIC 18F4431..... | 23 |
| Figure III.12: La tension simple de sortie avant le filtrage..... | 24 |
| Figure III. 11: Le composant simple de sortie avant filtrage..... | 25 |
| Figure III.13: Le courant de sortie après filtrage. | 25 |

Chapitre IV :

| | |
|---|-----------------------------------|
| Figure IV.1: Les broches E/S du microcontrôleur 18F4431..... | 27 |
| Figure IV.2: Architecture interne du pic 18F4431..... | 28 |
| Figure IV.4: Schéma de génération des compléments et des temps morts de la commande..... | 30 |
| La Figure IV.5: Architecture interne de l' <i>IXDP630</i> | 32 |
| Figure IV.6: Circuit de l'oscillateur à base d'un trigger de schmitt de l' <i>IXDP630</i> (R_{osc} , C_{osc} permettent le réglage). | 32 |
| Figure. IV.7: Chronogramme de fonctionnement de l' <i>IXDP630</i> | 33 |
| Figure IV.8: Circuit intégrés 4050. | 33 |
| Figure IV.9: circuit HCPL2211..... | 34 |
| Figure IV.9: Carte commande par logiciel ARESS. | 34 |
| Figure IV.11: Animation de la carte de commande en 3D | 34 |
| Figure IV.12: Face cuivre. | |
| | Figure IV.13: Face composant.. |
| Figure IV.14: carte de commande d'un onduleur triphasé | 35 |
| Figure IV.15:Le circuit IR2110..... | 36 |
| Figure II .16: Brochage externe de l' <i>IR2110</i> | 36 |
| Figure IV.17: Circuit intégrés 4N40..... | 37 |
| Figure IV.18: La deuxième carte de commande illustrée par logiciel ARESS..... | 37 |
| Figure IV.19: Animation de la carte de commande en 3D..... | 37 |
| Figure IV.20: Face cuivre. | |
| | Figure IV.21: Face composant..... |
| Figure IV.22: Le circuit <i>IRF740</i> | 38 |
| Figure IV.23: La carte de puissance par logiciel ARESS..... | 39 |

| | | |
|---|-----------------------------------|----|
| Figure IV.23: Animation de la carte de commande en 3D | 39 | |
| Figure IV.24: Face cuivre. | Figure IV.25: Face composant..... | 40 |
| Figure IV.26: la photo réelle de la partie isolation et driver IR2110 | 40 | |
| Figure IV.27: la photo réelle de la partie puissance | 40 | |
| Figure IV.28: la photo réelle de l'onduleur triphasé | 41 | |
| Figure IV.29 : signaux de commande | 42 | |
| Figure IV.30 : signaux on mode complémentaire..... | 42 | |

Liste des tableaux :

| | |
|--|----|
| Tableaux IV.1 :Caractéristique de l'IXDP630..... | 31 |
|--|----|